

Prawo Ohma

kl. 8

klasa 8

podstawa: fizyka kl. 8: elektrostatyka, prąd elektryczny, prawo Ohma, moc prądu

POLECENIE**Oblicz opór, napięcie albo natężenie.** $R = U : I$, $U = I \cdot R$, $I = U : R$. Opór w omach (Ω). $U = 12 \text{ V}$, $I = 3 \text{ A}$. $R =$ $U = 230 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$. $R =$ $U = 4,5 \text{ V}$, $I = 0,3 \text{ A}$. $R =$ $I = 2 \text{ A}$, $R = 6 \Omega$. $U =$ $I = 0,2 \text{ A}$, $R = 50 \Omega$. $U =$ $U = 9 \text{ V}$, $R = 3 \Omega$. $I =$ $U = 230 \text{ V}$, $R = 460 \Omega$. $I =$

Napięcie wzrosło 2 razy, opór ten sam. Natężenie...

1 Miejsce na obliczenia

Jak mi poszło? 😊 😐 ☹️